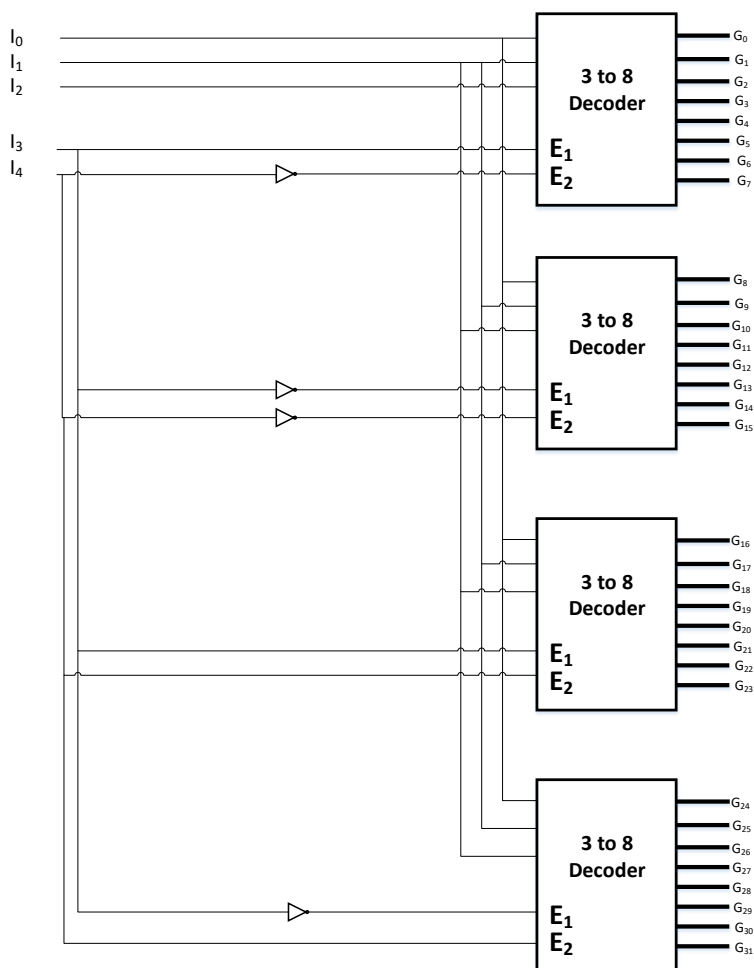





### سوال (۱)

وجود دو سیگنال enable در هر کدگشا به این معناست که برای فعال شدن هر کدام، هر دو سیگنال enable باید فعال شوند. برای ساختن یک کدگشای ۵ به ۳۲ با استفاده از کدگشاهای ۳ به ۸، می توان چهار کدگشای ۳ به ۸ را به هم متصل کرد. از آنجایی که در هر لحظه فقط یکی از کدگشاها باید فعال باشند، این کار را می توان با استفاده از گیت های منطقی و دو بیت پرارزش ورودی به انجام رساند. راه حل دیگر، استفاده از یک کدگشای ۳ به ۸ دیگر است که با استفاده از دو ورودی آن بتوان فعال شدن چهار کدگشای خروجی را کنترل کرد.



## سوال ۲)

 

در ابتدا توابع  $O1$  و  $O2$  را بر حسب ورودی‌های داده شده بدست می‌آوریم.

$$O_1 = \bar{I}_1 I_2 + I_1 I_3$$

$$O_2 = \bar{I}_4 I_5 + I_4 I_6$$

تابع  $Z$  برابر است با  $Z = \bar{c}(a + b) + (ab)$  و از طرفی  $Z = \bar{c}(O_1) + c(O_2)$  در نتیجه داریم:

$$O_1 = \bar{I}_1 I_2 + I_1 I_3 = a + b$$

$$O_2 = \bar{I}_4 I_5 + I_4 I_6 = ab$$

به صورت خیلی ساده می‌توان با جایگذاری ورودی‌ها را بر حسب  $a$  و  $b$  بدست آورد.

$$I_4 = a, I_5 = 0, I_6 = b \rightarrow O_2 = ab$$

$$I_1 = a, I_2 = b, I_3 = 1 \rightarrow O_1 = \bar{a}b + b = a + b$$

$$I_1 I_2 I_3 I_4 I_5 I_6 = ab1a0b \text{ در نتیجه داریم}$$

### سوال ۳)

**الف)** برای طراحی یک جمع کننده کامل، ابتدا لازم است تا جدول درستی آن را به ازای ورودی هایش رسم کنیم تا خروجی ها مشخص گردند. این جدول برای قسمت الف از این قرار است.

A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

مطابق این جدول درستی، جدول کارنو را برای دو خروجی تشکیل می دهیم.


AB \ C <sub>in</sub>	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

AB \ C <sub>in</sub>	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


**برای خروجی C<sub>out</sub>**

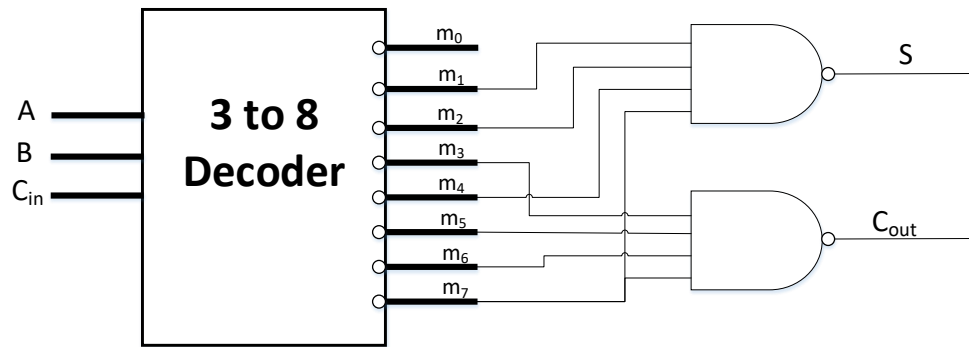**برای خروجی S**


از روی جدول کارنو، بلوک دیاگرام مدار حاصل به شکل زیر خواهد بود. اگر کدگشا را به صورت فعال پایین فرض کنیم:





جهت پیاده‌سازی با استفاده از کد گشای فعال بالا، باید در خروجی‌های کد گشا از گیت‌های معکوس‌کننده (NOT) استفاده کنیم. اما چون تنها مجاز به استفاده از گیت NAND هستیم، عمل معکوس کردن را هم با همان گیت انجام می‌دهیم. بدین منظور، خروجی کد گشا را به هر دو ورودی گیت NAND می‌دهیم چرا که می‌دانیم:  $\overline{a \cdot a} = \overline{a}$  یا به عبارت دیگر:  $\text{NAND}(a, a) = \text{NOT}(a)$ . حال بلوک دیاگرام آن را رسم می‌کنیم:

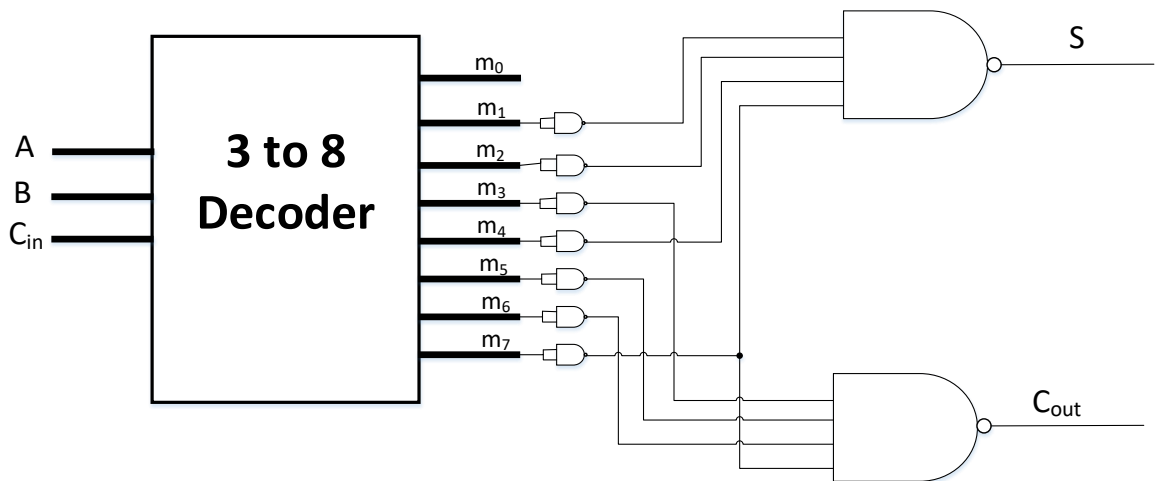

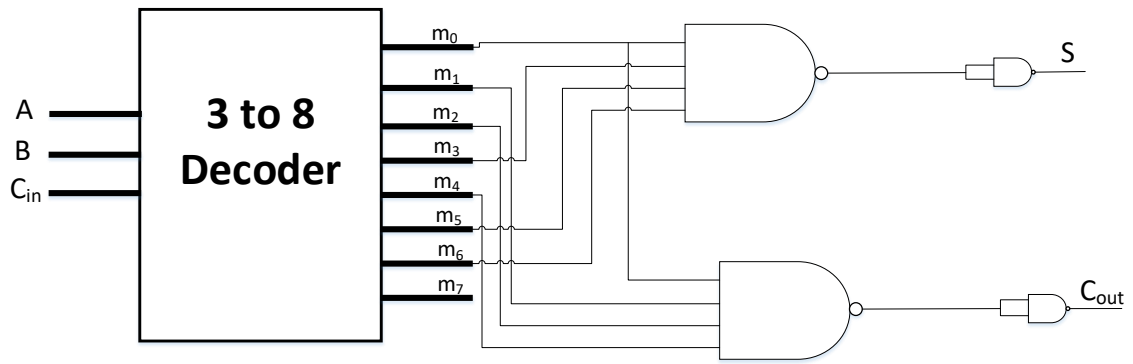همچنین، در حالتیکه از روش ضرب ماکسترم‌ها عمل کنیم، بلوک دیاگرام آن شبیه شکل زیر خواهد شد:



  ب) مطابق با جدول درستی قسمت الف، مدار را رسم می کنیم.



## سوال ۴)

**الف)** در کدگشاهای فعال-پایین زمانی که یک خروجی فعال مقدار ۰ را به خورد می‌گیرد و خروجی‌های غیر فعال مقدار ۱. یک راه برای دست یافتن به تابع F بدست آوردن حالت‌هایی است که یکی از ورودی‌های and برابر ۰ شود (توجه شود به علت اینکه خروجی کدگشاها در حالت فعال ۰ می‌شود فقط یکی از ورودی‌های and همزمان می‌تواند ۰ باشد) در نتیجه خروجی F برابر ۰ خواهد شد. این حالت زمانی رخ خواهد داد که  $abc = 001, 011, 110$  باشد و در بقیه حالت‌ها خروجی F برابر ۱ خواهد بود. در نتیجه جدول کارنو مربوطه به شکل زیر در خواهد آمد.

BC		00	01	11	10
A	0	1 m0	0 m1	0 m3	1 m2
	1	1 m4	1 m5	1 m7	0 m6

که فرم SOP آن برابر است با  $f(a,b,c) = \sum m(0,2,4,5,7)$ .

**ب)** جواب بله است. در واقع این دو کدگشا به واسطه‌ی ورودی Enable در هم ادغام شده‌اند و یک کدگشا  $3 \times 8$  را ساخته‌اند. جدول درستی این دو کدگشا همراه با ورودی Enable به شکل زیر می‌باشد. (خروجی  $Y_0, Y_1, Y_2, Y_3$  مربوط به کدگشای اول و خروجی  $Y_4, Y_5, Y_6, Y_7$  مربوط به کدگشای دوم هستند).

Inputs			Outputs							
A	B	C	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

این جدول برابر است با جدول عملکرد یک کدگشا ۳ ورودی بدون Enable با خروجی فعال-پایین.

## سول ۵

در این سوال تابع  $F$  تا زمانی که Enable کدگشا فعال نباشد قطعا برابر ۰ خواهد بود. از طرفی ورودی‌های کدگشا به شکل  $1w$  هستند که دو حالت دارد ۱۰ و ۱۱ این یعنی خروجی ۰ کدگشا هیچگاه فعال نمی‌شود و همیشه مقدار ۰ را دارد در نتیجه ورودی  $D_0$  مالتی‌پلکسر همیشه ۰ می‌باشد.  $F$  زمانی می‌تواند ۱ باشد که  $w = 1$  باشد به این دلیل که باید ابتدا  $F$  فعال شود. از طرفی خط  $D_0$  مالتی‌پلکسر نباید انتخاب شود چون می‌دانیم مقدار ۰ را دارد و در صورت انتخاب خط Enable کدگشا فعال نمی‌شود. همچنین تا زمانی که خط  $D_3$  مالتی‌پلکسر فعال نشده باشد یعنی  $xy = 11$  مقدار  $z$  مهم نیست. در این صورت می‌توان جدول درستی تابع  $F$  را به شکل زیر رسم کرد:

w	x	y	z	F
0	x	x	x	0
1	0	0	x	0
1	1	0	x	0
1	0	1	x	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

پس تابع  $F = wxyz$  می‌باشد. دقت کنید با محدود کردن حالت‌های موجود تا حد امکان تعداد حالات جدول درستی را کاهش داده‌ایم. گاهی اوقات مخصوصا در حالت‌هایی که فیدبک داریم تابع نویسی پیچیدگی حل مسئله را افزایش می‌دهد.


## سوال ۶)

### نیم جمع کننده:

یک راه آسان و راحت برای بررسی کامل بودن یک واحد منطقی می تواند ساختن یک واحد منطقی کامل که از قبل می شناسیم باشد. خروجی های نیم جمع کننده به صورت  $s = a \oplus b$ ,  $c_{out} = ab$  می باشد. and را که داریم، از طرفی xor را داریم که می توان با آن not را به صورت  $a \oplus 1 = \bar{a}$  ساخت. and و not را داریم در نتیجه nand که یک واحد منطقی کامل است را داریم پس نیم جمع کننده کامل است.
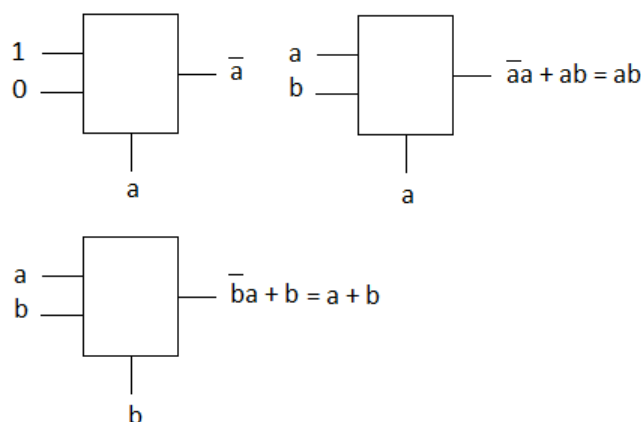
### مالتی پلکسر:


یک مالتی پلکسر  $2 \times 1$  را در نظر میگیریم.



همانطور که مشاهده می شود توانستیم and, or, not را بسازیم و این واحد منطقی کامل است.
 
### کد گشا:

کد گشا تولید کننده میترم های ورودی می باشد. در نتیجه اگر یک کد گشا دو ورودی را در نظر بگیریم داریم:



همانطور که مشاهده می شود not و and را ساختیم و در نهایت می توان به nand رسید که یک واحد منطقی کامل است.