

تمرین سری پنجم


مدار منطقي

نيم سال دوم ۰۰-۹۹

*در سوالات مربوط به مخاطره، تاخير تمامي گيتها يكسان فرض شود.


* علامت «'» به معنای نقیض شدن سیگنال توسط گیت معکوس کننده است.

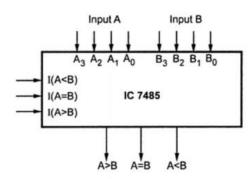۲) تراشه ۷۴۸۵ یک مقایسه کننده ۴ بیتی است، که سه پایه cascade دارد. طرز کار این تراشه به صورت زیر است. با استفاده از این تراشه یک مقایسه کننده ۱۰ بیتی بسازید. (۱۰ نمره)




 $Y = (x_1 + x_2')(x_2 + x_3)$ مدار منطقی مربوط به عبارت $(x_2 + x_3)(x_2 + x_3)$ مدار منطقی مربوط به عبارت $(x_1 + x_2')(x_2 + x_3)$ مدار منطقی مربوط به عبارت $(x_1 + x_2')(x_2 + x_3)$ مدار منطقی مربوط به عبارت $(x_1 + x_2')(x_2 + x_3)$

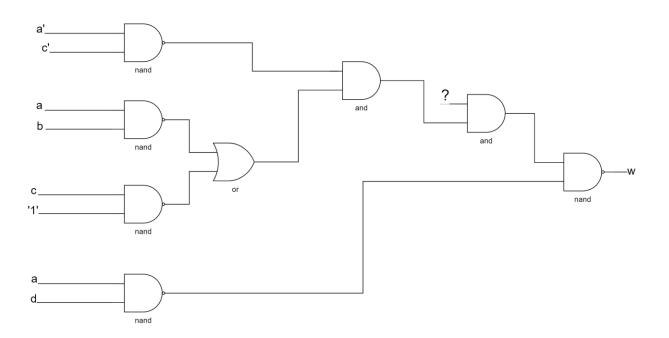۴) در مدار زیر ورودی که با «؟» علامتگذاری شده است را به گونهای تعیین کنید تا تمام مخاطرات مدار رفع گردد. (۱۰ نمره)



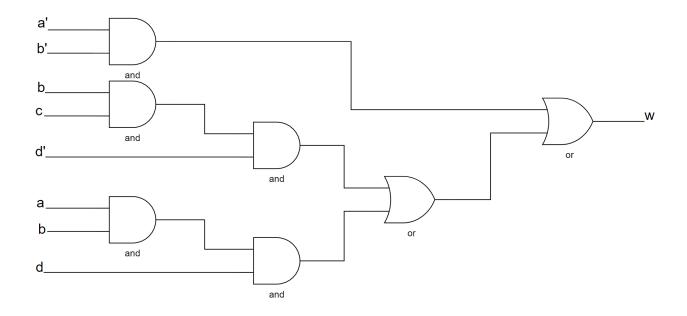در میدار زیبر طولانی تبرین (از جهت زمانی) مخاطره ای که می توانید رخ دهید، در طی گذر از کیدام ورودی (بیبر طولانی تبرین (از جهت زمانی) مخاطره ای که می توانید رخواهید شد (بیبرای abcd) ورودی (بیبر می کنید. (بیبرای سادگی، این شرط را در نظر بگیرید که که که a=b=0 ثابت است و ورودی های a=b=0 تغییر خواهند کرد). (۱۵ نمره)



٦) جدول برنامه ریزی PAL را برای مدار زیر نشان دهید. سعی کنید ساده ترین PAL را طراحی کنید.(۱۵ نمره)

ورودى			خروجی			
х	У	Z	а	b	С	d
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1

- X با استفاده از آرایه برنامه پذیر PLA، ساده ترین مداری را طراحی نمایید که عدد سه بیتی X را دریافت کند و X+3 را تولید کند. (۱۵ نمره)
- ۸) با استفاده از تعدادی ROM با اندازه ۸ × ۳۲ با یک ورودی فعال ساز و یک دیکـدر یـک ROM با
 اندازه ۳۲ × ۱۲۸ طراحی کنید. (۱۰ نمره)

توضيحات:

- حداکثر زمان مجاز تحویل تمرین سری پنجم تا ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه میباشد.
- کل تصاویر پاسخ تمرینات را در قالب یک فایل pdf با شماره دانشجویی خود نام گذاری کرده و درسامانه CW آپلود کنید.
 - تصاویر باید خوانا باشند و حداکثر اندازه فایل ارسالی باید کمتر از ۲۰ مگابایت باشد.
 - راهحل هر یک از سوالات باید به طور کامل نوشته شود.
 - هر ساعت تاخیر در ارسال تمرین، ۲ درصد از نمره آن را کم خواهد کرد و حداکثر تاخیر مجاز ۲۴ ساعت میباشد.
 - در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف، نمره **صفر** برای هر دو نفر در نظر گرفته خواهد شد.

با آرزوی موفقیت و سلامتی