


$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,7,8,14) + d(1,5,9,11)$$


$$f(a,b,c,d) = \prod M(3,4,6,10,12,13,15) \cdot D(1,5,9,11)$$

$$\cdot d(1,5,9,11)$$

$$\cdot \prod D(1,5,9,11)$$

$$, d(1,5,9,11)$$

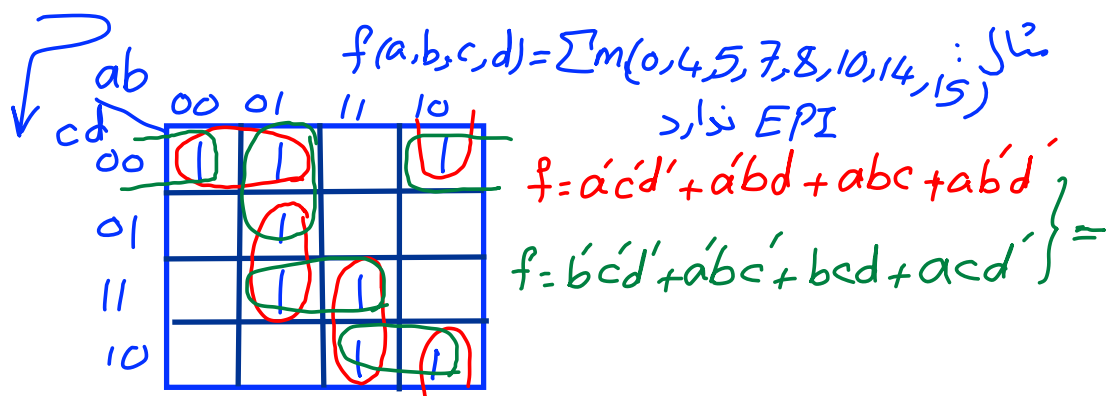

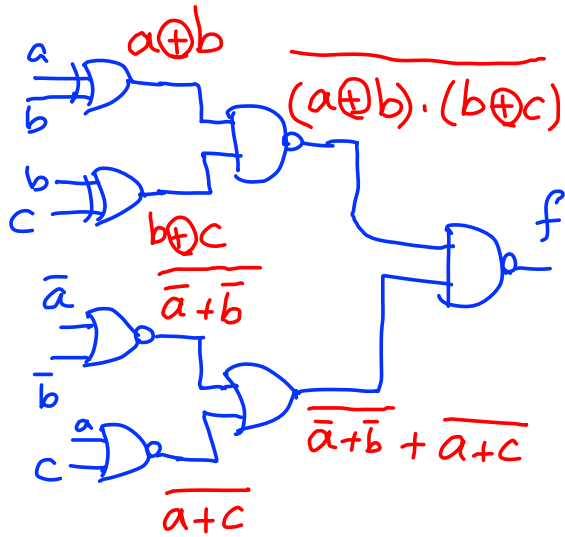

تابع مربوط به مدار مقابل را به دست آورید.

$$f = (a \oplus b) \cdot (b \oplus c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{a} + \bar{c})$$

$$= (a \oplus b) \cdot (b \oplus c) + (\bar{a} + \bar{b} + \bar{a} + \bar{c})$$

$$= (a \oplus b) \cdot (b \oplus c) + (\bar{a} + \bar{b}) \cdot (a + c)$$

$$= (ab' + a'b)(bc' + b'c) + (a'b' + a'c + ab' + bc)$$

$$= (ab'bc' + ab'b'c + a'bb'c' + a'bb'c) + (a'c + ab)$$

$$= (ab'bc' + a'b'c') + (a'c + ab)$$

$$= ab' + a'(bc' + c) = ab' + a'(b + c)$$

$$= ab' + a'b + a'c = (a \oplus b) + a'c$$

$$(b.c' + c) = (c + b) \cdot (c + c')$$

طراحی منطقی

Integrated circuit (IC): مدار مجتمع

$$A = a_2a_1a_0 +$$

$$B = b_2b_1b_0$$

$$C_3 S_2 S_1 S_0$$

(Adder)

مدار جمع کننده






مدار جمع کننده

$$S = a'b + ab' = a \oplus b = (a + b) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$$


$$C = a \cdot b$$

a	b	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

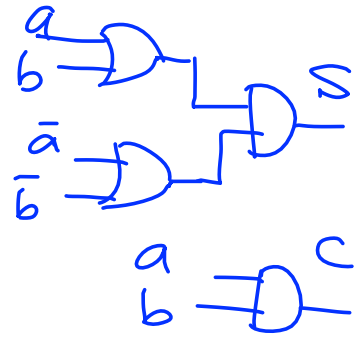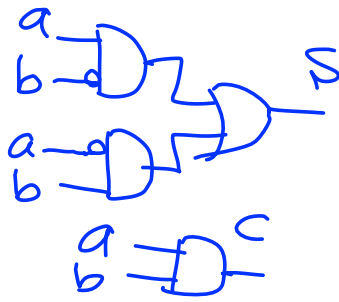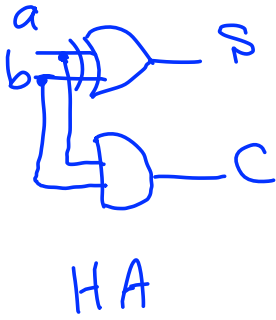

تمام جمع کننده
full adder (FA)

a	b	C_i	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

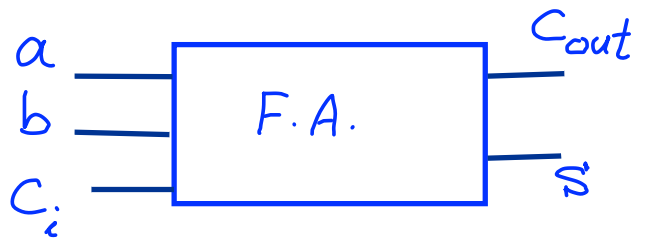

$C_i \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$C_i \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$S = \bar{a}\bar{b}C_i + \bar{a}b\bar{C}_i + a\bar{b}C_i + a\bar{b}\bar{C}_i = a \oplus b \oplus C_i$$

$$C_{out} = bc + ac + ab$$

Majority function